

1) circuit assumed to start at test

$$Z_{eq} = 2 + \left(\frac{s}{4} \parallel \frac{100}{s} \right)$$

Voltage division: $\frac{\left(\frac{s}{4} \parallel \frac{100}{s} \right)}{2 + \left(\frac{s}{4} \parallel \frac{100}{s} \right)} \cdot \frac{3}{s} = V_c(s)$

$$V_c(s) = \frac{3}{s} \frac{\left(\frac{4}{s} + \frac{s}{100} \right)^{-1}}{2 + \left(\frac{4}{s} + \frac{s}{100} \right)^{-1}} = \frac{3}{s} \frac{1}{\left(\frac{4}{s} + \frac{s}{100} \right) \left(2 + \frac{1}{\frac{4}{s} + \frac{s}{100}} \right)} = \frac{1}{\frac{8}{s} + \frac{1}{100} + 1} \frac{3}{s} = \frac{3}{\frac{s^2}{50} + s + 8} = \frac{150}{s^2 + 50s + 400}$$
$$\mathcal{L}^{-1}\{V_c(s)\} = u(t) [5e^{-10t} - 5e^{-40t}] = V_c(t)$$

2)


Starting V drop over R_3

$$V_{out} = V_{test} - I_{test} \cdot R_3$$

at ch at V^- : $\frac{V_{test} - V_{out}}{R_2} + \frac{V_{test}}{R_1} = 0$

$$V_{out} = V_{test} + \frac{R_2 V_{test}}{R_1}$$
$$V_{out} = V_{test} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$
$$V_{test} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = V_{test} - I_{test} \cdot R_3$$
$$1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 - \frac{I_{test}}{V_{test}} \cdot R_3$$
$$\frac{-R_2}{R_1 R_3} = \frac{I_{test}}{V_{test}}$$
$$\frac{V_{test}}{I_{test}} = R_{in} = \frac{-R_1 R_3}{R_2}$$

3)
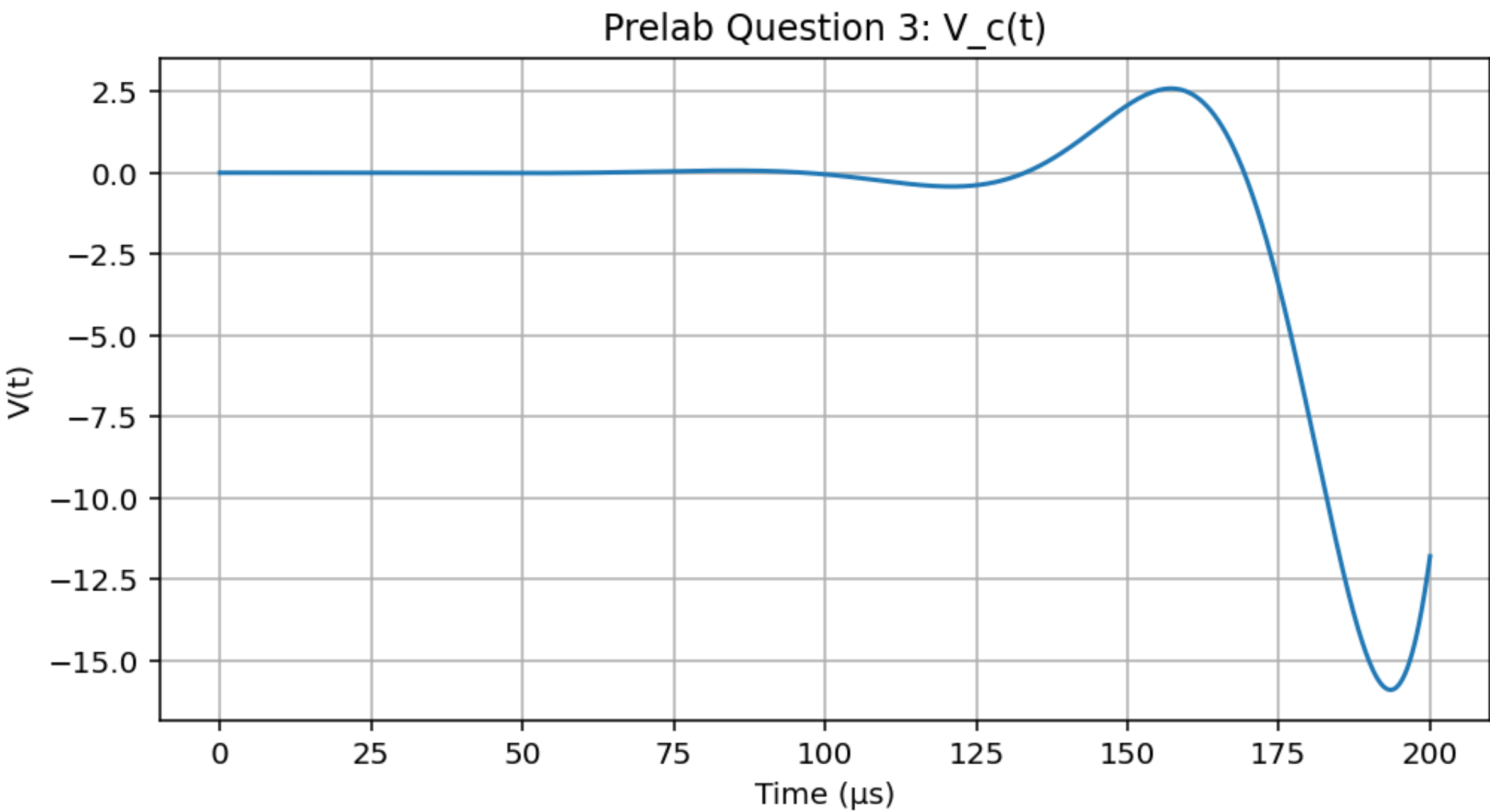
$$Z_{eq} = -100 \parallel s \cdot 10^{-3} \parallel \frac{1}{10^{-4} \cdot 0.1 \cdot s} = \left(\frac{-1}{100} + \frac{1}{s \cdot 10^3} + 10^7 \cdot s \right)^{-1} = \frac{100s}{10^{-5}s^2 + 10^5}$$
$$I_{in}(s) = 10^{-10} A$$
$$V_c(s) = Z_{eq}(s) \cdot I_{in}(s) = 10^{-10} \cdot \frac{100s}{10^{-5}s^2 + 10^5}$$
$$\mathcal{L}^{-1}\{V_c(s)\} = V_c(t)$$


```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sympy import inverse_laplace_transform, simplify
from sympy.utilities.lambdify import lambdify
from sympy.abc import s, t

V_s = 1e-10 * (100 * s) / (1e-5 * s**2 - s + 1e5)

v_t = simplify(inverse_laplace_transform(V_s, s, t))

print(f"Time-domain function: {v_t}")

t_vals = np.linspace(0, 200e-6, 1000) # 1000 points between 0 and 200 μs

v_func = lambdify(t, v_t, 'numpy') # Converts sympy function to numpy function

v_vals = v_func(t_vals)

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(t_vals * 1e6, v_vals)
plt.title('Prelab Question 3: V_c(t)')
plt.xlabel('Time (μs)')
plt.ylabel('V(t)')
plt.grid()
plt.show()
```