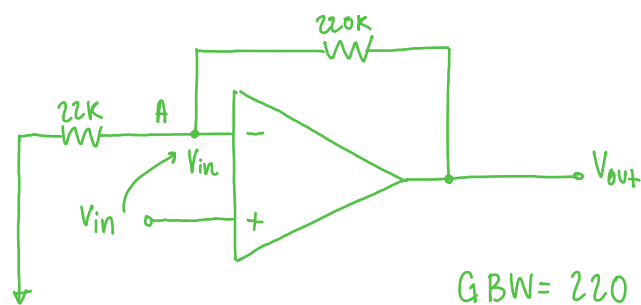


# Prelab 7

Thursday, October 3, 2024

06:33




$$GBW = 220 \text{ kHz} = \text{Gain} \cdot \text{bandwidth}$$

$$\text{Gain} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

Same circuit as last time  
Gain = 10

$$220 \text{ kHz} / 10 \rightarrow$$

22 kHz bandwidth

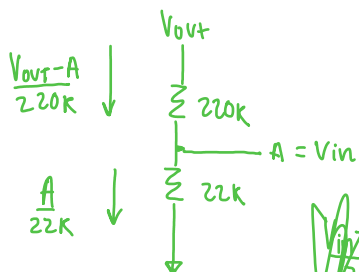


$$\frac{V_{in} - V_{out}}{22k} + \frac{V_{in}}{22k} = 0$$

Open loop Gain : 30dB

$$r_{out} = 1k$$

$$r_{in} = \infty$$

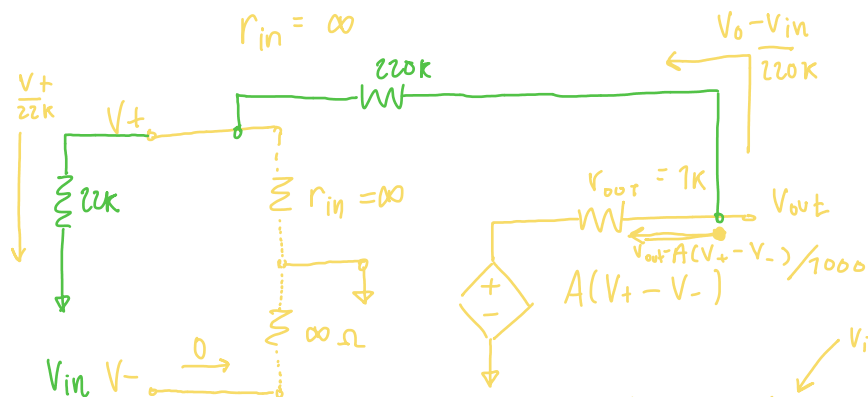

$$\frac{V_{out} - A(V_+ - V_-)}{1k} - \frac{V_{out} V_+}{220k} = 0$$

$$30 \text{ dB} \rightarrow 31.6 \quad \{10^{3/20}\}$$

$$\frac{V_+}{22k} + \frac{V_+ - V_{out}}{220k} = 0$$

$$V_+ \left( \frac{1}{22k} + \frac{1}{220k} \right) - V_{out} \left( \frac{1}{220k} \right) = 0$$

$$V_+ \left( \frac{220k}{22k} + \frac{220k}{220k} \right) - V_{out} = 0$$

$$V_{out} \left( \frac{1}{1k} - \frac{1}{220k} \right) - \frac{A(V_+)}{1k} + V_+ \left( \frac{A}{1k} - \frac{1}{220k} \right) = 0$$

algebra calc + plug values

$$31.6 V_{out} = 31.62 V_+$$

$$V_{out} = 8.15 V_- \text{ or } 8.15 V_{in}$$