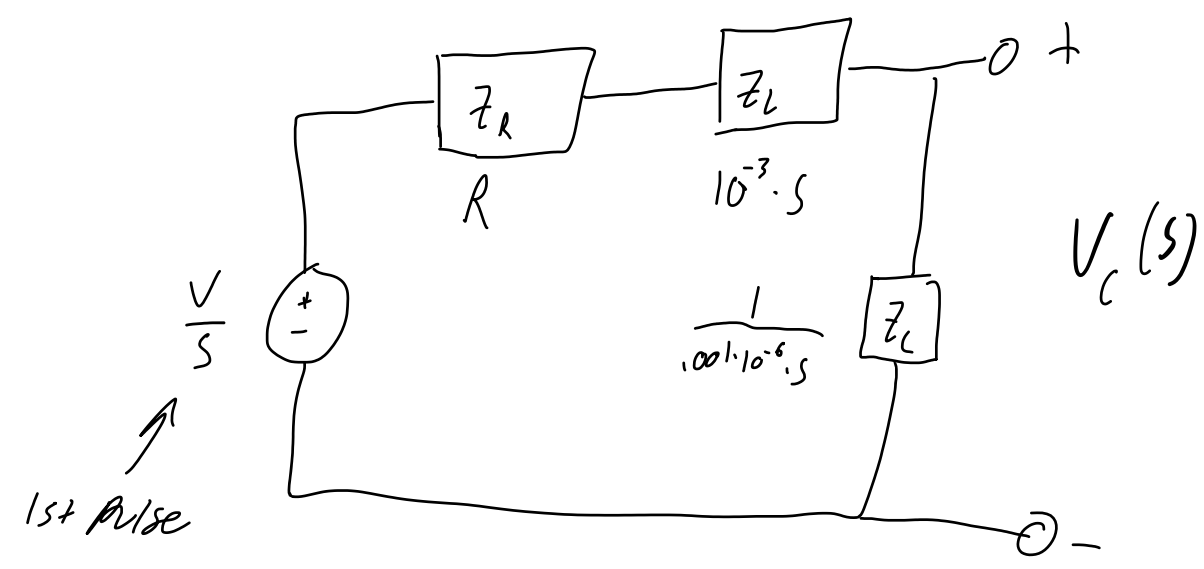


1.2



$$V_C(s) = \frac{\frac{1}{.001 \cdot 10^{-6} s}}{\frac{1}{.001 \cdot 10^{-6} s} + 10^{-3} s + R} \cdot V_{in}(s)$$

$$V_{in}(s) = \frac{V}{s}$$

$$V_C(s) = \frac{V \cdot 10^9}{s^2 (\frac{10^3}{s} + s \cdot 10^{-3} + R)}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{V_C(s)\} = V_C(t) = -\frac{Rve^{-500Rt} \sin(500t\sqrt{4 \times 10^6 - R^2})}{\sqrt{4 \times 10^6 - R^2}} + v(1 - e^{-500Rt} \cos(500t\sqrt{4 \times 10^6 - R^2}))$$

Given:

$$v_C(t) = 3.5e^{-1.558 \times 10^6 t} - 8.5e^{-642 \times 10^3 t} + 4$$

V must = 4 to have
+4 in solution

← from instructions

V = 4V R = 2.2 kΩ

roots of the characteristic equation

$$v_C(t) = 3.5e^{-1.558 \times 10^6 t} - 8.5e^{-642 \times 10^3 t} + 4$$

$$s_1, s_2 = -\frac{R}{2L} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{LC}} \quad (\text{Series}) \quad (9.10) \quad \leftarrow \text{from Lab manual}$$

→ $s_1 = -1.558 \cdot 10^6, s_2 = -642 \cdot 10^3$

Given: L = 1mH, C = .001 μF

→ $s_1 + s_2 = -\frac{R}{L} = -1.558 \cdot 10^6 - 642 \cdot 10^3$

$$\frac{R}{10^{-3}} = 1.558 \cdot 10^6 + 642 \cdot 10^3$$

$$R = 1 \cdot 10^{-3} (1.558 \cdot 10^6 + 642 \cdot 10^3)$$

$$R = 2200$$